

類比電子電路

Class-A Audio Amplifier

- 請用 Circuit Lab 模擬此一電路
 - 求出 1KHz 訊號的放大倍率
 - 求方波的響應
 - 求出頻率響應
- 記住各點的電壓，以供下禮拜焊接電路

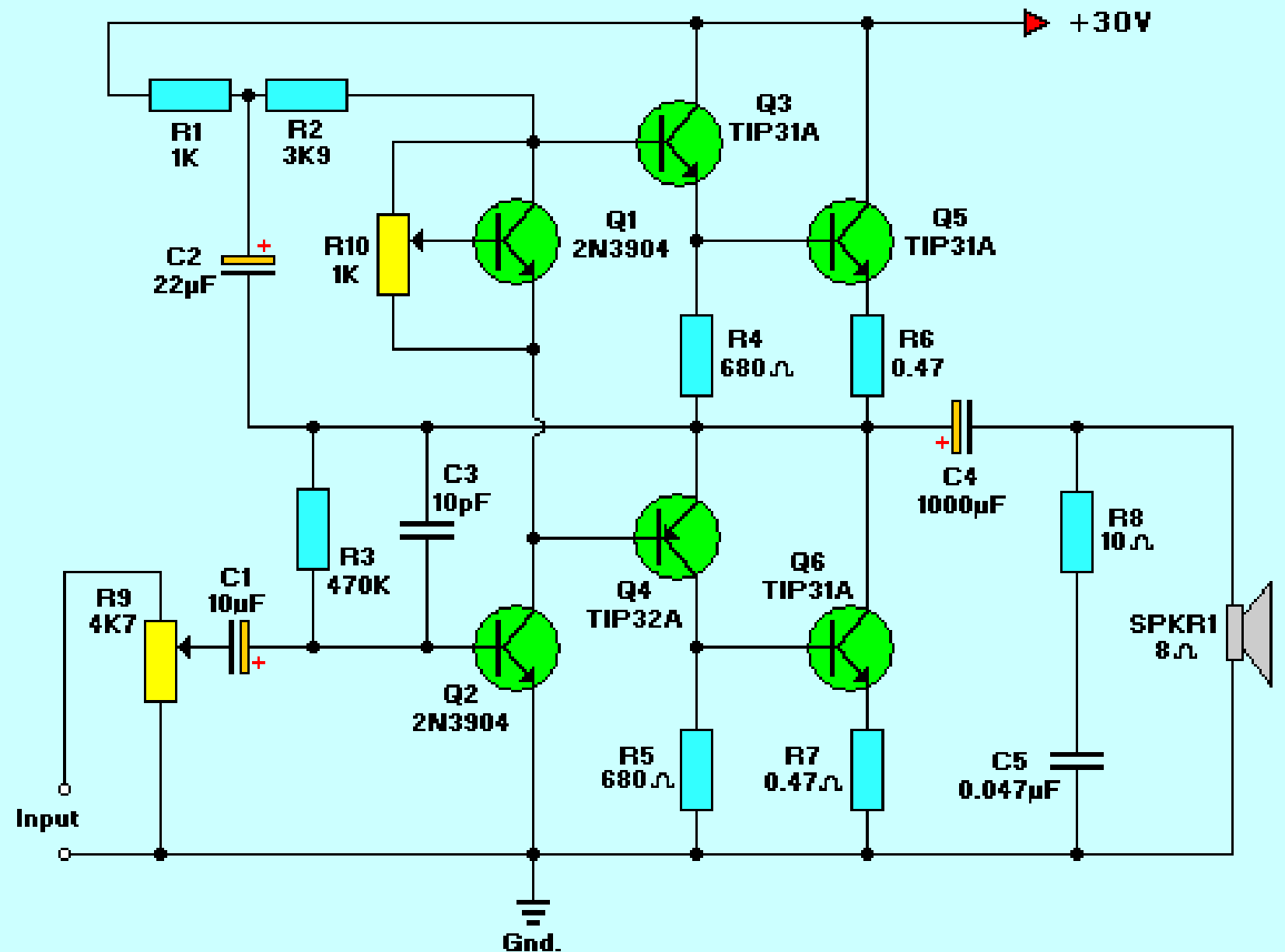


Fig. 3 -- Audio Power Amplifier with six transistors has a 10-watt output.